

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CONVOCATÒRIA:	JUNY 2015	CONVOCATORIA:	JUNIO 2015
ELECTROTÈCNIA		ELECTROTECNIA	

BAREM DE L'EXAMEN: 2,5 punts cada problema (tots els apartats puntuuen igual)

1,67 punts cada qüestió



BAREMO DEL EXAMEN: 2,5 puntos cada problema (todos los apartados puntuán igual)

1,67 puntos cada cuestión

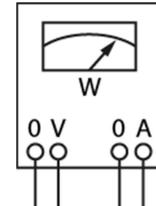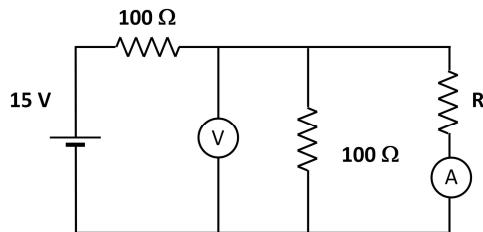EXERCICI A

P.1. En el circuit següent, determineu:


- El valor de la resistència R perquè la lectura del voltímetre siga de 5 V.
- La lectura de l'amperímetre.
- La potència subministrada per la font d'alimentació.
- Redibuixeu el circuit indicant com es connectaria el wattímetre per a poder mesurar la potència subministrada per la font d'alimentació.



P.2. En el circuit següent, alimentat per una tensió de línia

$V=690$ V de 50 Hz, determineu:

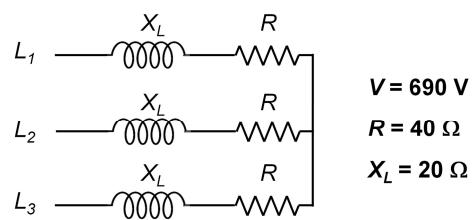- Els corrents de línia I_L .
- La potència activa P consumida.
- La potència reactiva Q consumida.
- El factor de potència $\cos \varphi$.
- Capacitat de la bateria de condensadors que s'ha de connectar en cada fase perquè el factor de potència del conjunt siga igual a 1.



C.1. Una resistència de valor $R = 10 \Omega$ és alimentada a una tensió de 24 V mitjançant un transformador ideal. El transformador s'alimenta d'una xarxa de 230 V. Quina potència de la xarxa es consumeix?

C.2. A partir de les unitats expressades, indiqueu de quines magnituds es tracta d'entre les següents ($B, F, \Phi, H, \mathcal{R}$):

- $\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2}$
- $\frac{\text{Amper}\cdot\text{volta}}{\text{metre}}$
- $\text{Amper}\cdot\text{volta}$
- $\frac{\text{Amper}\cdot\text{volta}}{\text{Weber}}$

C.3. Perquè una bombeta de 125 V / 60 W no es fonga quan s'alimenta d'una xarxa de 220 V, se li connecta una resistència en sèrie. Calculeu el valor de la resistència i la potència que ha de dissipar perquè en els borns de la bombeta hi hagen 125V.

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CONVOCATÒRIA:	JUNY 2015	CONVOCATORIA:	JUNIO 2015
ELECTROTÈCNIA			ELECTROTECNIA

BAREM DE L'EXAMEN: 2,5 punts cada problema (tots els apartats puntuuen igual)

1,67 punts cada qüestió


BAREMO DEL EXAMEN: 2,5 puntos cada problema (todos los apartados puntuán igual)

1,67 puntos cada cuestión

EXERCICI B

P.1. En el circuit de corrent alterna de la figura següent, la diferència de tensió entre els punts A i C és 100 V. Calculeu:

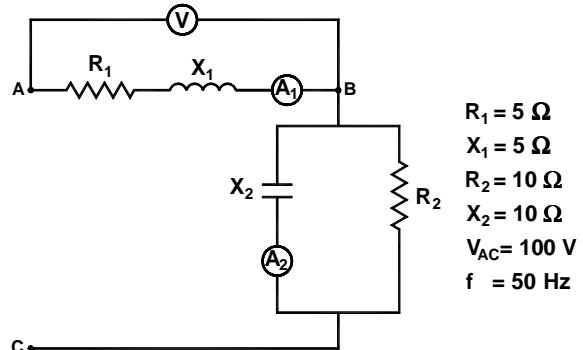- a) La intensitat que marcarà A_1 .
- b) La intensitat que marcarà A_2 .
- c) La potència consumida en R_2 .
- d) La tensió que marcarà el voltímetre.



P.2. Es disposa de una càrrega formada per tres impedàncies iguals de valor $\vec{Z} = 3 + j4 \Omega$ connectades en estrela a una xarxa de 230 V (*tensió de línia*) i 50 Hz. Calculeu:

- a) El corrent de fase en la càrrega i el corrent de línia.
- b) Potències activa, reactiva i apparent absorbides per la xarxa.
- c) La capacitat dels condensadors que caldrà connectar en estrela perquè el factor de potència siga la unitat.
- d) La intensitat que es demanarà de la xarxa una vegada compensat el factor de potència.

C.1. Per dos filferros rectes i paral·lels circula un corrent continu en el mateix sentit i de la mateixa magnitud. El camp magnètic en un punt intermedi entre els dos fils serà més o menys intens que el creat per un dels filferros quan per l'altre no circula corrent? Justifiqueu la resposta.

C2. Un aparell elèctric consumeix 0,23 A a 10 V. Es connecta a un transformador ideal, el primari del qual està connectat a un corrent altern de 230 V. Calculeu la intensitat que circularà pel primari i la relació de transformació.

C.3. Tenim un circuit RLC en sèrie on $R = 150 \Omega$, $C = 2 \mu F$, $V = 30 V$ i $\omega = 5.000 \text{ rad/s}$. Es demana calcular el valor del coeficient d'autoinducció del circuit pel qual l'amplitud de la intensitat de corrent és màxima. Calculeu el valor d'aquest corrent.

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CONVOCATÒRIA: JUNY 2015

CONVOCATORIA: JUNIO 2015

ELECTROTÈCNIA

ELECTROTECNIA

BAREM DE L'EXAMEN: 2,5 punts cada problema (tots els apartats puntuuen igual)

1,67 punts cada qüestió



BAREMO DEL EXAMEN: 2,5 puntos cada problema (todos los apartados puntúan igual)

1,67 puntos cada cuestión

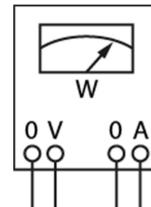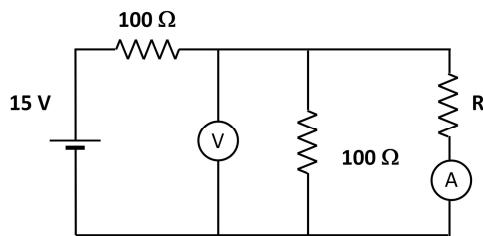EJERCICIO A

P.1. En el siguiente circuito, determine:


- El valor de la resistencia R para que la lectura del voltímetro sea de 5 V.
- La lectura del amperímetro.
- La potencia suministrada por la fuente de alimentación.
- Redibuje el circuito indicando como se conectaría el vatímetro para poder medir la potencia suministrada por la fuente de alimentación.



P.2. En el siguiente circuito, alimentado por una tensión de línea

$V=690$ V de 50 Hz, determine:

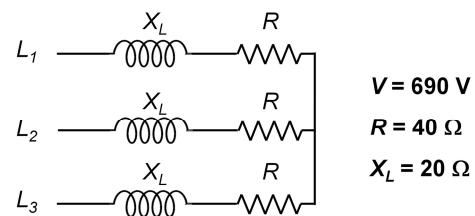- Las corrientes de línea I_L .
- La potencia activa P consumida.
- La potencia reactiva Q consumida.
- El factor de potencia $\cos \varphi$.
- Capacidad de la batería de condensadores a conectar en cada fase para que el factor de potencia del conjunto sea igual a 1.



C.1. Una resistencia de valor $R = 10 \Omega$ se alimenta a una tensión de 24 V mediante un transformador ideal. El transformador se alimenta de una red de 230 V. ¿Qué potencia se consume de la red?

C.2. A partir de las unidades expresadas, indique de qué magnitudes se trata de entre las siguientes ($B, F, \Phi, H, \mathcal{R}$):

- $\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2}$
- $\frac{\text{Amperio-vuelta}}{\text{metro}}$
- Amperio-vuelta
- $\frac{\text{Amperio-vuelta}}{\text{Weber}}$

C.3. Para que una bombilla de 125 V / 60 W no se funda cuando se alimenta de una red de 220 V, se le conecta una resistencia en serie. Calcule el valor de la resistencia y la potencia que ha de disipar para que en los bornes de la bombilla hayan 125V.

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CONVOCATÒRIA: JUNY 2015

CONVOCATORIA: JUNIO 2015

ELECTROTÈCNIA

ELECTROTECNIA

BAREM DE L'EXAMEN: 2,5 punts cada problema (tots els apartats puntuuen igual)

1,67 punts cada qüestió


BAREMO DEL EXAMEN: 2,5 puntos cada problema (todos los apartados puntúan igual)

1,67 puntos cada cuestión

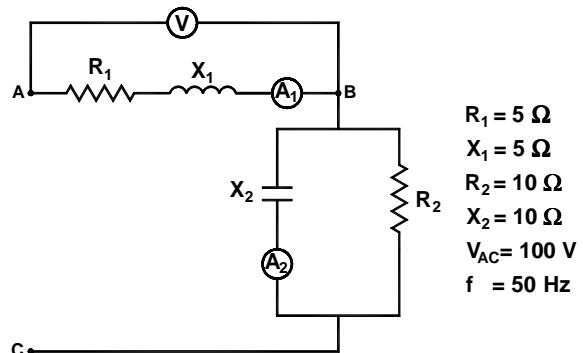EJERCICIO B

P.1. En el circuito de corriente alterna de la siguiente figura, la diferencia de tensión entre A y C es de 100 V. Calcule:

- La intensidad que marcará A_1 .
- La intensidad que marcará A_2 .
- La potencia consumida en R_2 .
- La tensión que marcará el voltímetro.



P.2. Se dispone de una carga formada por tres impedancias iguales de valor $\vec{Z} = 3 + j4 \Omega$ conectadas en estrella a una red de 230 V (*tensión de línea*) y 50 Hz. Calcule:

- La corriente de fase en la carga y la corriente de línea.
- Las potencias activa, reactiva y aparente que absorben de la red.
- La capacidad de los condensadores a conectar en estrella para que el factor de potencia valga la unidad.
- La intensidad que se tomará de la red una vez compensado el factor de potencia.

C.1. Por dos alambres rectos y paralelos circula una corriente continua en el mismo sentido y de la misma magnitud ¿El campo magnético en un punto intermedio entre los dos hilos será más o menos intenso que el creado por uno de los alambres cuando por el otro no circula corriente? Justifique la respuesta.

C.2. Un aparato eléctrico consume 0,23 A a 10 V. Se conecta a un transformador ideal cuyo primario está conectado a una corriente alterna de 230 V. Calcular la intensidad que circulará por el primario y la relación de transformación.

C.3. Sea un circuito RLC en serie donde $R = 150 \Omega$, $C = 2 \mu\text{F}$, $V = 30 \text{ V}$ y $\omega = 5.000 \text{ rad/s}$. Se pide calcular el valor del coeficiente de autoinducción del circuito para el que la amplitud de intensidad de corriente sea máxima. Calcule el valor de dicha corriente.